

# Trabalho 2 de Sistemas Digitais

## Projeto PC-PO/HLS Multiplicação de matrizes 3x3

---

Gabriel Patrocínio - 00340812  
Leonardo Santos - 00341831

# Resumo

1. Implementar um algoritmo de multiplicação de duas matrizes 3x3.
2. Solução HLS
  - Programa em C
  - Solução básica com HLS
  - Uma solução básica e duas otimizadas com HLS
3. Solução PC-PO
  - Fluxograma PC-PO
  - Esquemático da PO
  - FSM da PC
  - Programa em VHDL e simulações
4. Comparação dos resultados

## 2. Solução HLS

- Programa em C

```
1  #ifndef MATRIX_MULT_H
2  #define MATRIX_MULT_H
3
4  #include <stdint.h>
5
6  #define N 3
7  typedef uint8_t mat_in_t;
8  typedef int32_t mat_out_t;
9
10 void matrix_mult(mat_in_t A[N][N], mat_in_t B[N][N], mat_out_t R[N][N]);
11
12 #endif
```

Código 1: *matrix\_mult.h*

## 2. Solução HLS

- Programa em C

```
1  #include "matrix_mult.h"
2
3  void matrix_mult(mat_in_t A[N][N], mat_in_t B[N][N], mat_out_t R[N][N]) {
4      Row_Loop: for (int i = 0; i < N; i++) {
5          Col_Loop: for (int j = 0; j < N; j++) {
6              mat_out_t sum = 0;
7              Prod_Loop: for (int k = 0; k < N; k++) {
8                  sum += A[i][k] * B[k][j];
9              }
10             R[i][j] = sum;
11         }
12     }
13 }
```

Código 2: *matrix\_mult.cpp*

## 2. Solução HLS

- Uma solução básica e duas otimizadas com HLS

Estimated Quality of Results

Timing Estimate

TARGET	WITH UNCERTAINTY	ESTIMATED
10.00 ns	7.30 ns	2.301 ns

Performance & Resource Estimates

MODULES & LOOPS	LATENCY(NS)	ITERATION LATENCY	INTERVAL	TRIP COUNT	PIPELINED	STRUCTURE	BRAM	DSP	FF	LUT	URAM
matrix_mult (1)	1.600E3		161		no	function	0	1	48	186	0
Row_Loop (1)	1.590E3	53	-	3	no	loop					

Síntese 1: solução não otimizada

## 2. Solução HLS

- Uma solução básica e duas otimizadas com HLS

**Estimated Quality of Results**

Timing Estimate

TARGET	WITH UNCERTAINTY	ESTIMATED
10.00 ns	7.30 ns	5.893 ns

**Performance & Resource Estimates**

⬆️ ⬇️ ☰ 🧩 ⓘ ⚠️ 📊 🔁 % 🔍
🔼 ☒ Modules ☒ Loops ☒ Hide empty columns

MODULES & LOOPS	LATENCY(NS)	ITERATION LATENCY	INTERVAL	TRIP COUNT	PIPELINED	STRUCTURE	BRAM	DSP	FF	LUT	URAM
matrix_mult (1)	230.000		18		loop auto-rewind	function	0	2	50	320	0
Row_Loop_Col_Loop	210.000	6	2	9	yes	loop					

## Síntese 2: solução otimizada com pipeline

## 2. Solução HLS

- Uma solução básica e duas otimizadas com HLS

Estimated Quality of Results

Timing Estimate

TARGET	WITH UNCERTAINTY	ESTIMATED
10.00 ns	7.30 ns	4.960 ns


Performance & Resource Estimates

MODULES & LOOPS	LATENCY(NS)	INTERVAL	PIPELINED	STRUCTURE	BRAM	DSP	FF	LUT	URAM
matrix_mult	90.000	10	no	function	0	18	172	575	0

Síntese 3: solução otimizada com **unroll**

### 3. Solução PC-PO


#### - Fluxograma da PC-PO

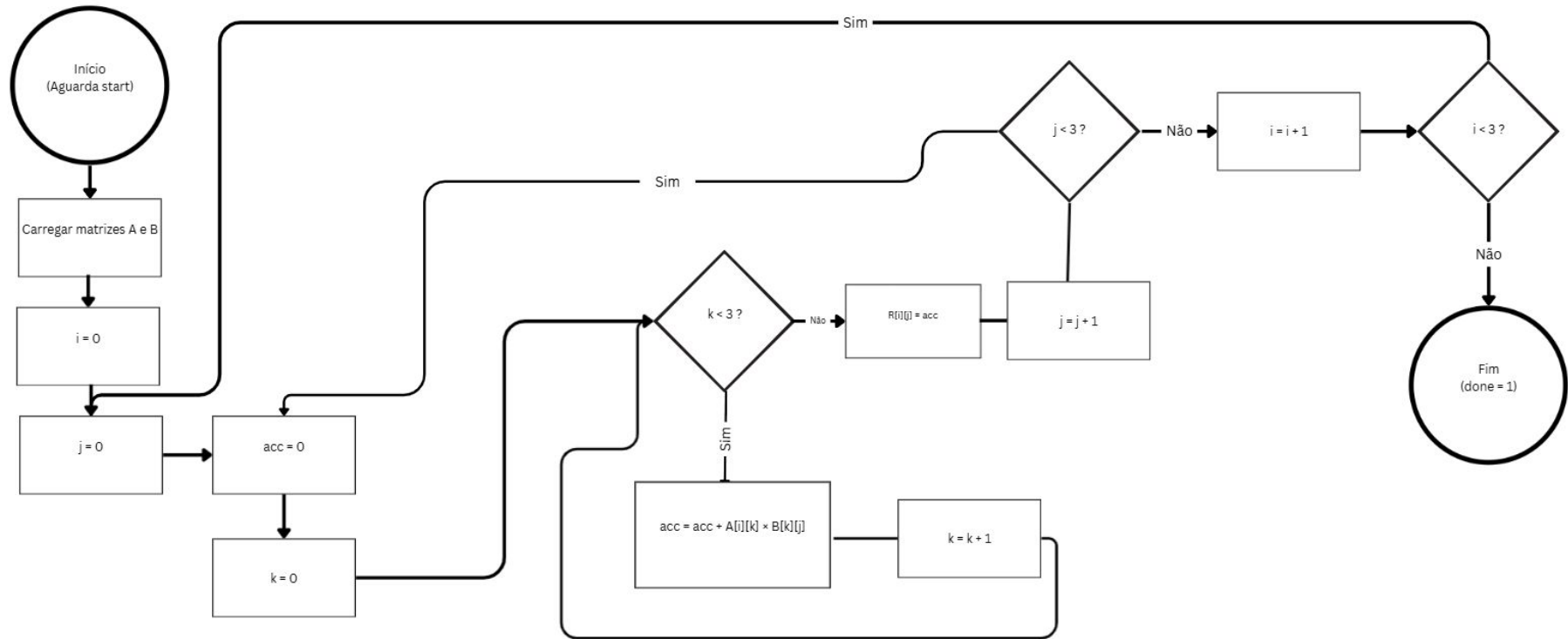




### 3. Solução PC-PO

#### - Esquemático da PO

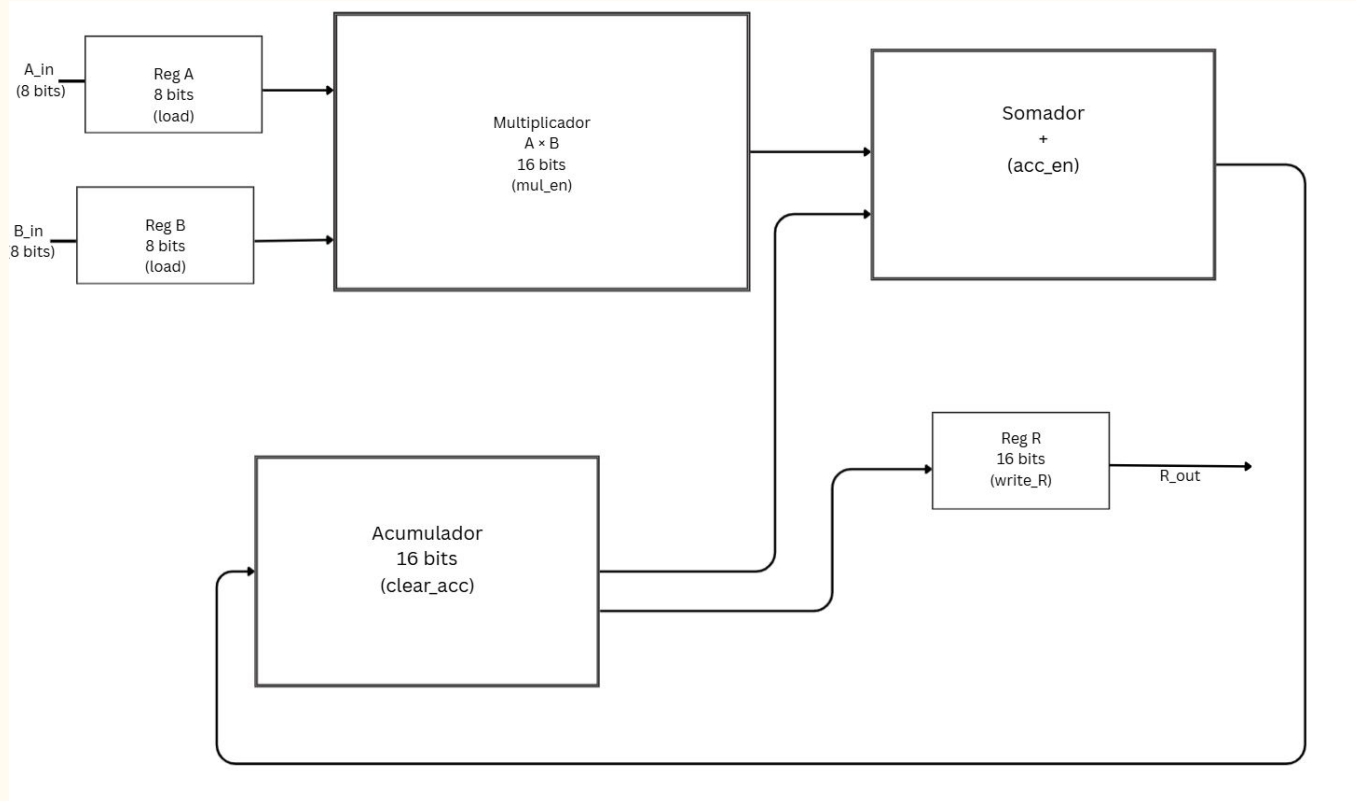

### 3. Solução PC-PO

- FSM da PC

 

### 3. Solução PC-PO

- Programa em VHDL

#### Código 1: *matrix\_mult\_top.vhd*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use work.pkg_matrix.ALL;
4
5  entity matrix_mult_top is
6      Port (
7          clk      : in  std_logic;
8          rst      : in  std_logic;
9          start     : in  std_logic;
10         A_in     : in  t_matrix_in;
11         B_in     : in  t_matrix_in;
12         done      : out std_logic;
13         R_out     : out t_matrix_out
14     );
15 end matrix_mult_top;
16
17 architecture Structural of matrix_mult_top is
18     signal ld_regs, clr_acc, ld_acc, wr_res : std_logic;
19     signal inc_k, inc_j, inc_i, clr_k, clr_j, clr_i : std_logic;
20     signal k_done, j_done, i_done : std_logic;
21 begin
22     inst_PC: entity work.matrix_mult_pc
23     port map (
24         clk => clk, rst => rst, start => start, done => done,
25         k_done => k_done, j_done => j_done, i_done => i_done,
26         ld_regs => ld_regs, clr_acc => clr_acc, ld_acc => ld_acc, wr_res => wr_res,
27         inc_k => inc_k, inc_j => inc_j, inc_i => inc_i,
28         clr_k => clr_k, clr_j => clr_j, clr_i => clr_i
29     );
30
31     inst_PO: entity work.matrix_mult_po
32     port map (
33         clk => clk, rst => rst,
34         ld_regs => ld_regs, clr_acc => clr_acc, ld_acc => ld_acc, wr_res => wr_res,
35         inc_k => inc_k, inc_j => inc_j, inc_i => inc_i,
36         clr_k => clr_k, clr_j => clr_j, clr_i => clr_i,
37         k_done => k_done, j_done => j_done, i_done => i_done,
38         A_in => A_in, B_in => B_in, R_out => R_out
39     );
40 end Structural;
```

### 3. Solução PC-PO

- Programa em VHDL

#### Código 2: *matrix\_mult\_pc.vhd*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity matrix_mult_pc is
5      Port (
6          clk, rst, start : in  std_logic;
7          done             : out std_logic;
8
9          -- Inputs da P0
10         k_done, j_done, i_done : in  std_logic;
11
12         -- Outputs para P0
13         ld_regs, clr_acc, ld_acc, wr_res : out std_logic;
14         inc_k, inc_j, inc_i : out std_logic;
15         clr_k, clr_j, clr_i : out std_logic
16     );
17 end matrix_mult_pc;
```

```
19 architecture Behavioral of matrix_mult_pc is
20     type state_type is (IDLE, SETUP, INIT_I, INIT_J, INIT_K, CALC, CHECK_K, WRITE_RES, CHECK_J, CHECK_I, FINISHED);
21     signal current_state, next_state : state_type;
22 begin
23
24     process(clk, rst)
25     begin
26         if rst = '1' then current_state <= IDLE;
27         elsif rising_edge(clk) then current_state <= next_state;
28         end if;
29     end process;
30
31     process(current_state, start, k_done, j_done, i_done)
32     begin
33         -- Defaults
34         ld_regs<='0'; clr_acc<='0'; ld_acc<='0'; wr_res<='0';
35         inc_k<='0'; inc_j<='0'; inc_i<='0';
36         clr_k<='0'; clr_j<='0'; clr_i<='0';
37         done<='0'; next_state <= current_state;
38
39         case current_state is
40             when IDLE =>
41                 if start = '1' then next_state <= SETUP; end if;
42             when SETUP =>
43                 ld_regs <= '1'; next_state <= INIT_I;
44             when INIT_I =>
45                 clr_i <= '1'; next_state <= INIT_J;
46             when INIT_J =>
47                 clr_j <= '1'; next_state <= INIT_K;
48             when INIT_K =>
49                 clr_k <= '1'; clr_acc <= '1'; next_state <= CALC;
50             when CALC =>
51                 ld_acc <= '1'; next_state <= CHECK_K;
52             when CHECK_K =>
53                 if k_done = '1' then next_state <= WRITE_RES;
54                 else inc_k <= '1'; next_state <= CALC; end if;
55             when WRITE_RES =>
56                 wr_res <= '1'; next_state <= CHECK_J;
57             when CHECK_J =>
58                 if j_done = '1' then next_state <= CHECK_I;
59                 else inc_j <= '1'; next_state <= INIT_K; end if;
60             when CHECK_I =>
61                 if i_done = '1' then next_state <= FINISHED;
62                 else inc_i <= '1'; next_state <= INIT_J; end if;
63             when FINISHED =>
64                 done <= '1';
65                 if start = '0' then next_state <= IDLE; end if;
66             when others => next_state <= IDLE;
67         end case;
68     end process;
69 end Behavioral;
```

### 3. Solução PC-PO

#### - Programa em VHDL

#### Código 3: *matrix\_mult\_po.vhd*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4  use work.pkg_matrix.ALL;
5
6  entity matrix_mult_po is
7      Port (
8          clk          : in  std_logic;
9          rst          : in  std_logic;
10
11          -- Controle
12          ld_regs      : in  std_logic;
13          clr_acc       : in  std_logic;
14          ld_acc       : in  std_logic;
15          wr_res       : in  std_logic;
16          inc_k, inc_j, inc_i : in  std_logic;
17          clr_k, clr_j, clr_i : in  std_logic;
18
19          -- Status (Done quando contadores chegam a 2)
20          k_done       : out std_logic;
21          j_done       : out std_logic;
22          i_done       : out std_logic;
23
24          -- Dados
25          A_in         : in  t_matrix_in;
26          B_in         : in  t_matrix_in;
27          R_out        : out t_matrix_out
28      );
29  end matrix_mult_po;
```

```
31  architecture Behavioral of matrix_mult_po is
32      signal reg_A : t_matrix_in;
33      signal reg_B : t_matrix_in;
34      signal reg_R : t_matrix_out := (others => (others => '0'));
35
36      -- Contadores agora vão de 0 a 2 (3 iterações)
37      signal i, j, k : integer range 0 to 2 := 0;
38
39      signal mult_res : unsigned(15 downto 0);
40      signal acc      : unsigned(19 downto 0);
41  begin
42
43      -- Multiplicação Padrão: Linha de A x Coluna de B
44      -- A(i,k) * B(k,j)
45      mult_res <= reg_A(i, k) * reg_B(k, j);
46
47      process(clk, rst)
48      begin
49          if rst = '1' then
50              i <= 0; j <= 0; k <= 0;
51              acc <= (others => '0');
52              reg_R <= (others => (others => (others => '0')));
53              reg_A <= (others => (others => (others => '0')));
54              reg_B <= (others => (others => (others => '0')));
55              elsif rising_edge(clk) then
56                  -- Carregar Entradas
57                  if ld_regs = '1' then
58                      reg_A <= A_in;
59                      reg_B <= B_in;
60                  end if;
61
62                  -- Acumulador
63                  if clr_acc = '1' then
64                      acc <= (others => '0');
65                  elsif ld_acc = '1' then
66                      acc <= acc + resize(mult_res, 20);
67                  end if;
68
69                  -- Escrever Resultado
70                  if wr_res = '1' then
71                      reg_R(i, j) <= acc;
72                  end if;
73
74                  -- Contadores
75                  if clr_k = '1' then k <= 0;
76                  elsif inc_k = '1' then k <= k + 1; end if;
77
78                  if clr_j = '1' then j <= 0;
79                  elsif inc_j = '1' then j <= j + 1; end if;
80
81                  if clr_i = '1' then i <= 0;
82                  elsif inc_i = '1' then i <= i + 1; end if;
83              end if;
84          end process;
85
86      -- Sinais de Status: Done quando o contador é 2 (Tamanho - 1)
87      k_done <= '1' when k = 2 else '0';
88      j_done <= '1' when j = 2 else '0';
89      i_done <= '1' when i = 2 else '0';
90
91      R_out <= reg_R;
92
93  end Behavioral;
```

### 3. Solução PC-PO

#### - Testbench

#### Código 1: *tb\_matrix\_mult.vhd*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4  use work.pkg_matrix.ALL;
5
6  entity tb_matrix_mult_3 is
7    -- Testbench 3: Entradas = 3
8  end tb_matrix_mult_3;
9
10 architecture Behavioral of tb_matrix_mult_3 is
11   component matrix_mult_top
12     Port (
13       clk, rst, start : in std_logic;
14       A_in, B_in : in t_matrix_in;
15       done : out std_logic;
16       R_out : out t_matrix_out
17     );
18   end component;
19
20   signal clk, rst, start, done : std_logic := '0';
21   signal A_in, B_in : t_matrix_in := (others => (others => '0'));
22   signal R_out : t_matrix_out;
23   constant clk_period : time := 10 ns;
24
25 begin
26   uut: matrix_mult_top port map (
27     clk => clk, rst => rst, start => start,
28     A_in => A_in, B_in => B_in, done => done, R_out => R_out
29   );
30
31   clk_process : process
32   begin
33     clk <= '0'; wait for clk_period/2;
34     clk <= '1'; wait for clk_period/2;
35   end process;
36
37   stim_proc: process
38   begin
39     rst <= '1'; wait for 20 ns; rst <= '0'; wait for 20 ns;
```


```
41   -- ----- ALTERAR AQUI PARA CADA TESTE----- --
42   -- TESTE 3: Entradas com valor 3
43   -- Esperado: 3*3 + 3*3 + 3*3 = 27 (Hex: 1B)
44   report "Iniciando Teste 3 (Valores = 3)";
45   A_in <= (others => (others => to_unsigned(3, 8)));
46   B_in <= (others => (others => to_unsigned(3, 8)));
47
48   start <= '1'; wait for clk_period; start <= '0';
49
50   wait until done = '1';
51   wait for clk_period;
52
53   report "Teste 3 Concluido.";
54   wait;
55 end process;
56 end Behavioral;
```

# 3. Solução PC-PO
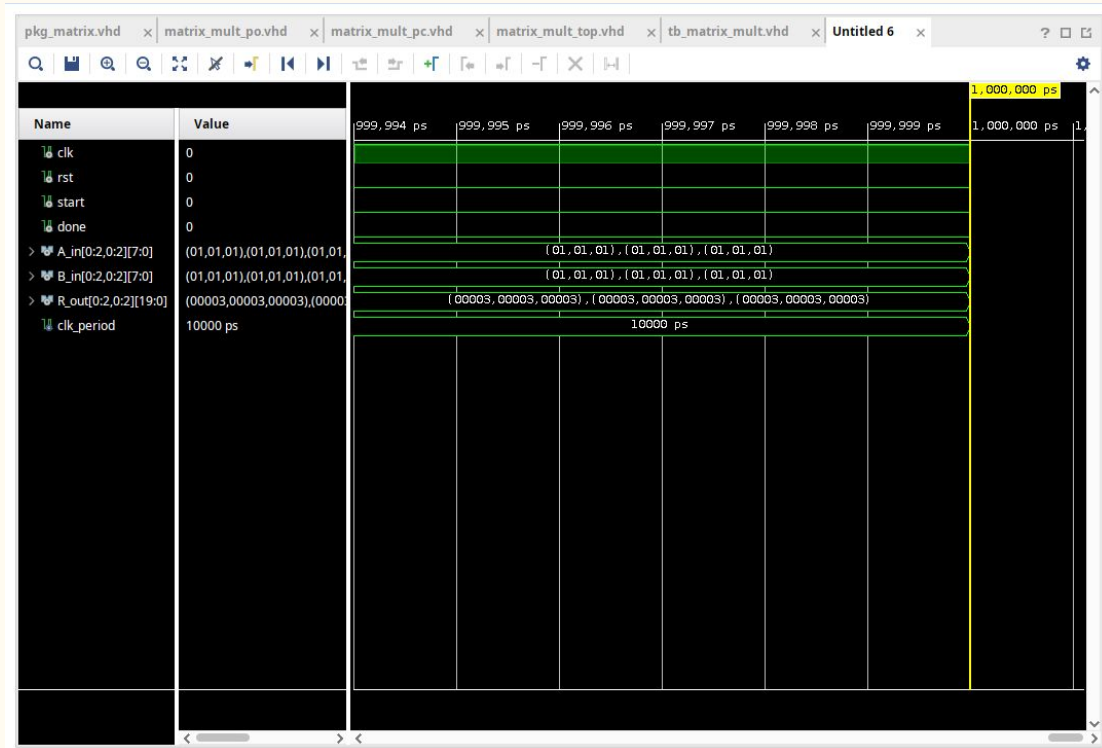
## - Simulações

Simulação comportamental 1:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$






# 3. Solução PC-PO
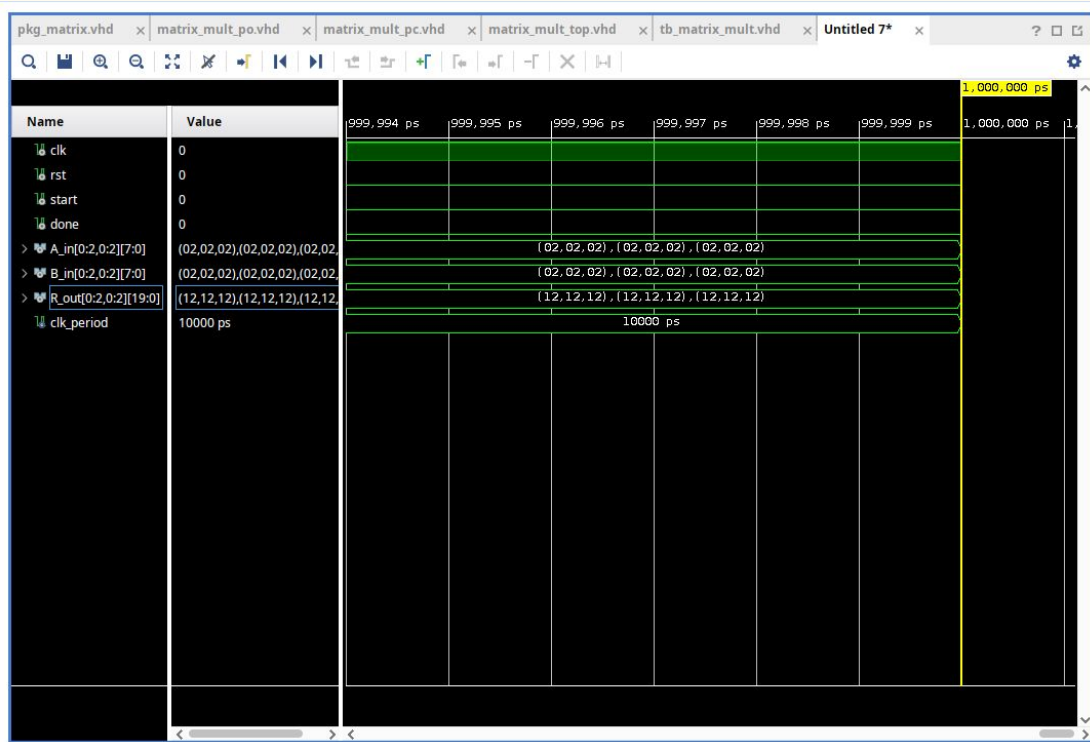
## - Simulações

Simulação comportamental 2:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 12 & 12 \\ 12 & 12 & 12 \\ 12 & 12 & 12 \end{bmatrix}$$






# 3. Solução PC-PO
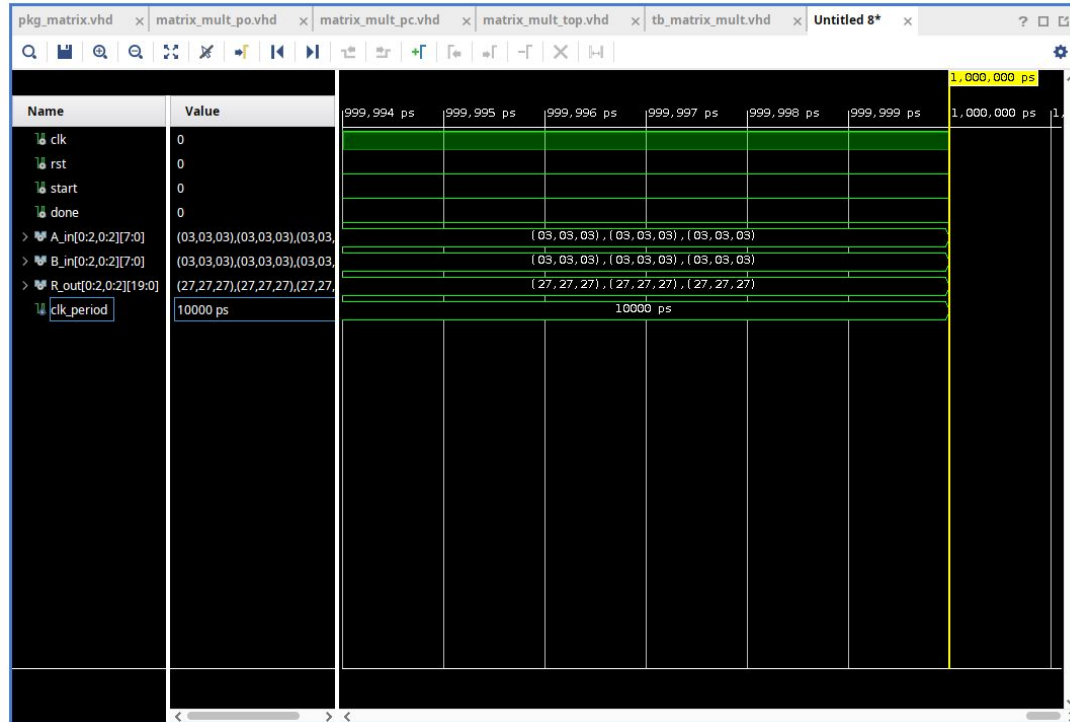
## - Simulações

Simulação comportamental 3:

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 27 & 27 \\ 27 & 27 & 27 \\ 27 & 27 & 27 \end{bmatrix}$$



### 3. Solução PC-PO

- Simulações

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	175	133800	0.13
FF	361	267600	0.13
IO	328	400	82.00
BUFG	1	32	3.13

Síntese pós-implementação

## 4. Comparação dos resultados

### 1. PC-PO:

- FF: **361**
- LUT: **175**
- DSP: **0**
- Ciclos: **~34**
- Memória (BRAM): **0**
- Pinos I/O: **328**

### 2. HLS básico:

- FF: **48**
- LUT: **186**
- DSP: **1**
- Ciclos: **160**
- Memória (BRAM): **0**
- Pinos I/O: **328\***

### 3. HLS com pipeline:

- FF: **50**
- LUT: **320**
- DSP: **2**
- Ciclos: **23**
- Memória (BRAM): **0**
- Pinos I/O: **328\***

### 4. HLS com unroll:

- FF: **172**
- LUT: **575**
- DSP: **18**
- Ciclos: **9**
- Memória (BRAM): **0**
- Pinos I/O: **328\***

## 4. Comparação dos resultados

### 1. PC-PO

- Teve o maior uso de Flip-Flops (361) devido aos registradores explícitos de dados.
- O uso de blocos DSP foi nulo. A síntese converteu as multiplicações em lógica distribuída (LUTs).
- O desempenho foi mediano, exigindo cerca de 34 ciclos para completar a tarefa.
- A velocidade é limitada pela máquina de estados que processa os dados sequencialmente.

## 4. Comparação dos resultados

### 2. HLS básico

- Foi a implementação **mais lenta de todas**, necessitando de 160 ciclos de clock.
- O hardware reutiliza o mesmo recurso de cálculo para todas as operações, uma por vez.
- **Não há paralelismo nem otimização** de fluxo de dados.

## 4. Comparação dos resultados

### 3. HLS com pipeline

- A otimização **insere registradores entre as etapas** do cálculo, permitindo que uma nova operação inicie a cada ciclo de clock antes da anterior terminar.
- A técnica de pipeline permitiu iniciar novos cálculos antes do término dos anteriores.
- O tempo de execução **caiu drasticamente** para apenas 23 ciclos.
- Houve um **leve aumento na área**, subindo para 2 DSPs.
- Esta opção representa o melhor equilíbrio entre custo de hardware e velocidade.

## 4. Comparação dos resultados

### 4. HLS com unroll

- A diretiva "desenrola" o laço de repetição, criando cópias físicas do hardware para executar todas as iterações do loop **ao mesmo tempo**.
- O hardware foi replicado para realizar todos os cálculos simultaneamente (**paralelismo total**).
- Foi a **versão mais rápida**, concluindo a operação em apenas 9 ciclos.
- O **custo de área foi altíssimo**, consumindo 18 DSPs e triplicando o uso de LUTs.
- **É a solução ideal para desempenho máximo, mas ocupa muito espaço no chip.**